
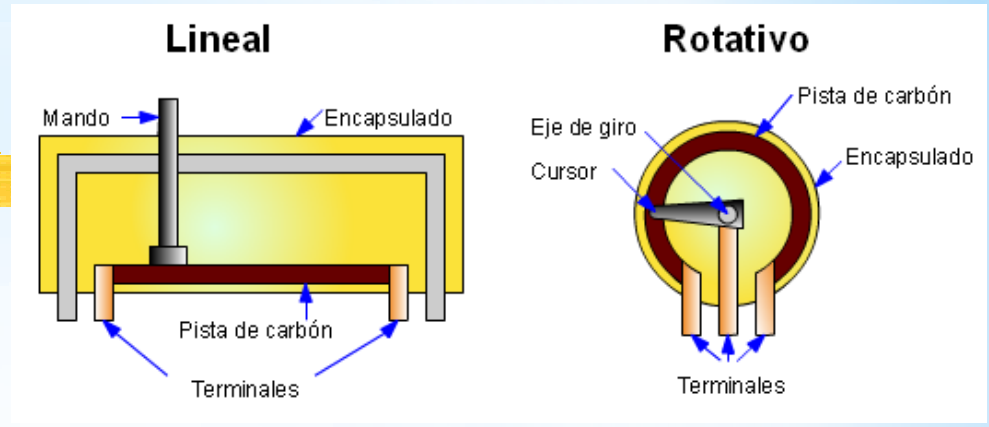


*** DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS**


Resumen

Mg. Efraín H. Guevara

Fijas

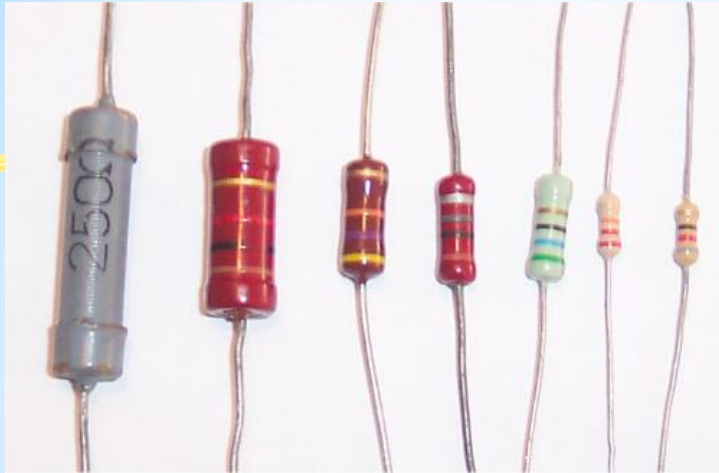


Potenciómetros

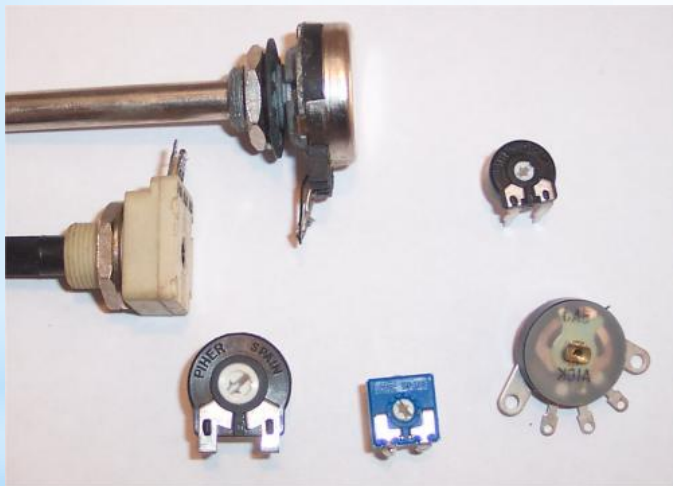

Variables


Resistencias

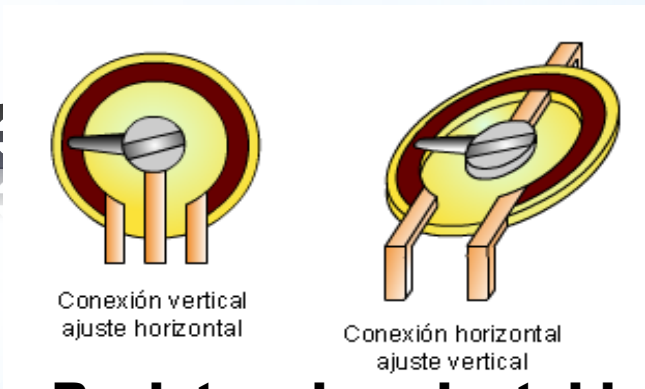


Resistencias ajustables

Código de colores

Resistencia normal

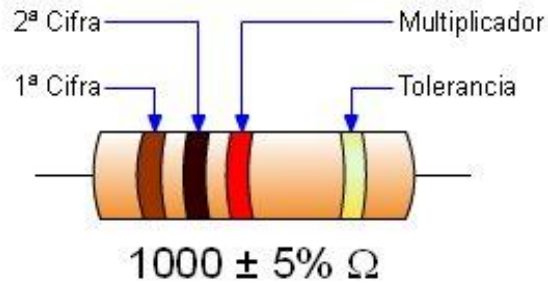


Resistencia de precisión

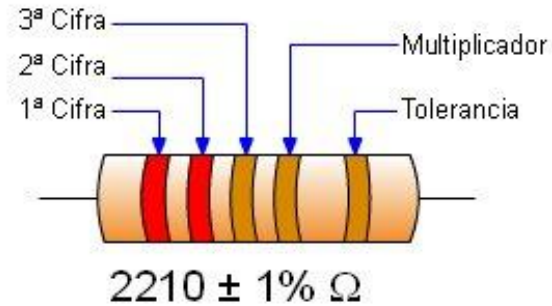

	1ª Cifra	2ª Cifra	3ª Cifra	Multiplicador	Tolerancia
NEGRO	0	0	0	x1	
MARRÓN	1	1	1	x10	±1%
ROJO	2	2	2	x100	±2%
NARANJA	3	3	3	x1.000	
AMARILLO	4	4	4	x10.000	
VERDE	5	5	5	x100.000	±0,5%
AZUL	6	6	6	x1.000.000	
VIOLETA	7	7	7	Oro x0,1	Oro ±5%
GRIS	8	8	8	Plata x0,01	Plata ± 10%
BLANCO	9	9	9		Sin color ± 20%

Resistencia NTC

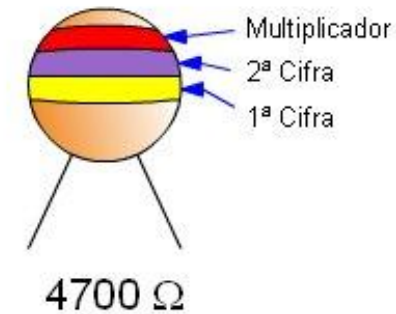


* Símbolos de las resistencias


Resistencia



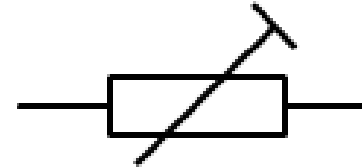
Resistencia variable con valor preajustado



Potenciómetro

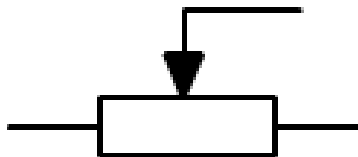


Resistencia variable

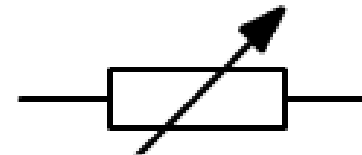


* Resistencias dependientes


Resistencia NTC

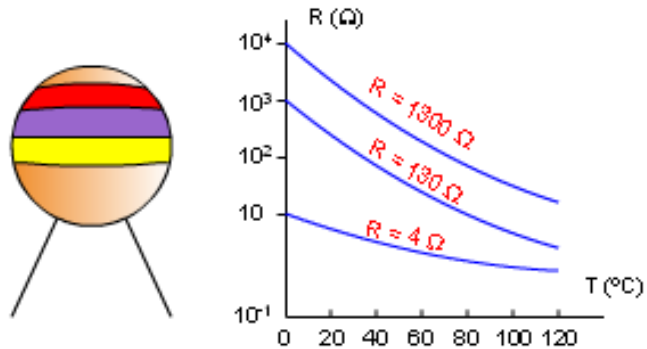


Resistencia PTC

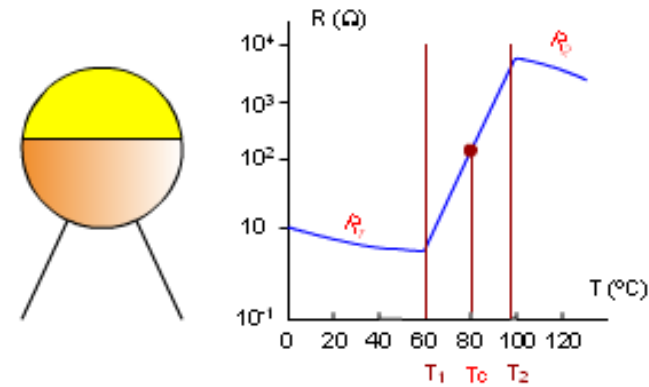


Resistencia LDR

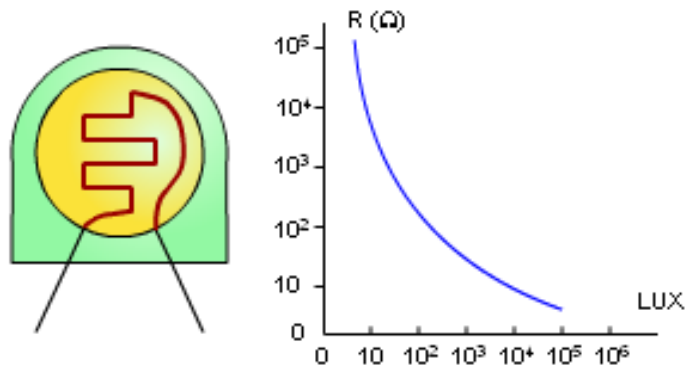


Resistencia VDR

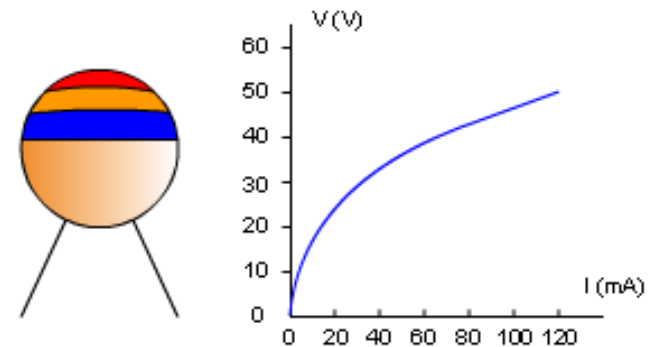


* Resistencias dependientes

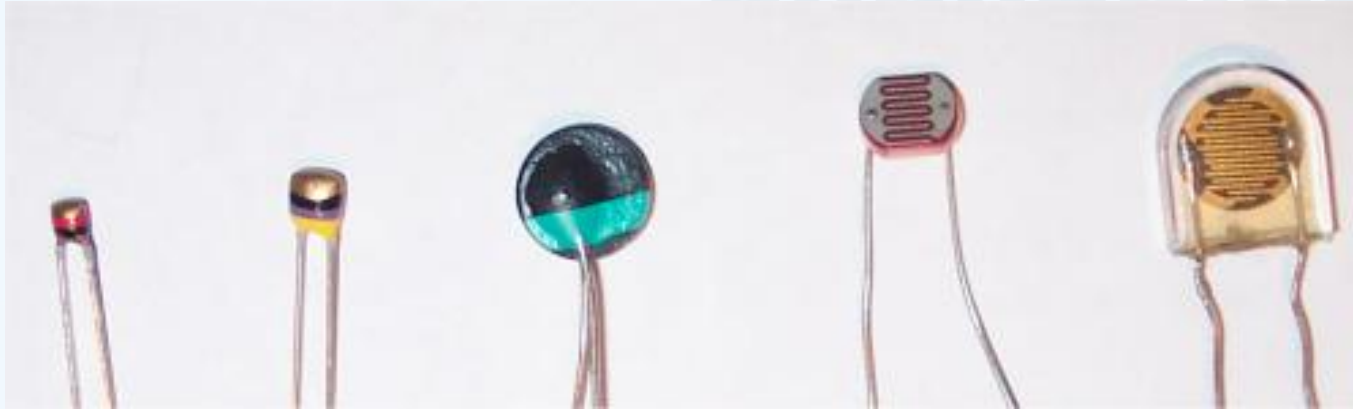


Símbolo NTC

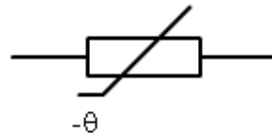


Símbolo PTC

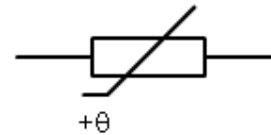



Símbolo LDR

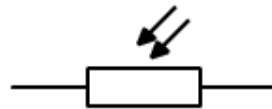


Símbolo VDR

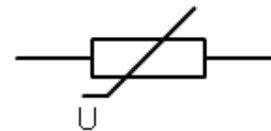


* Condensadores

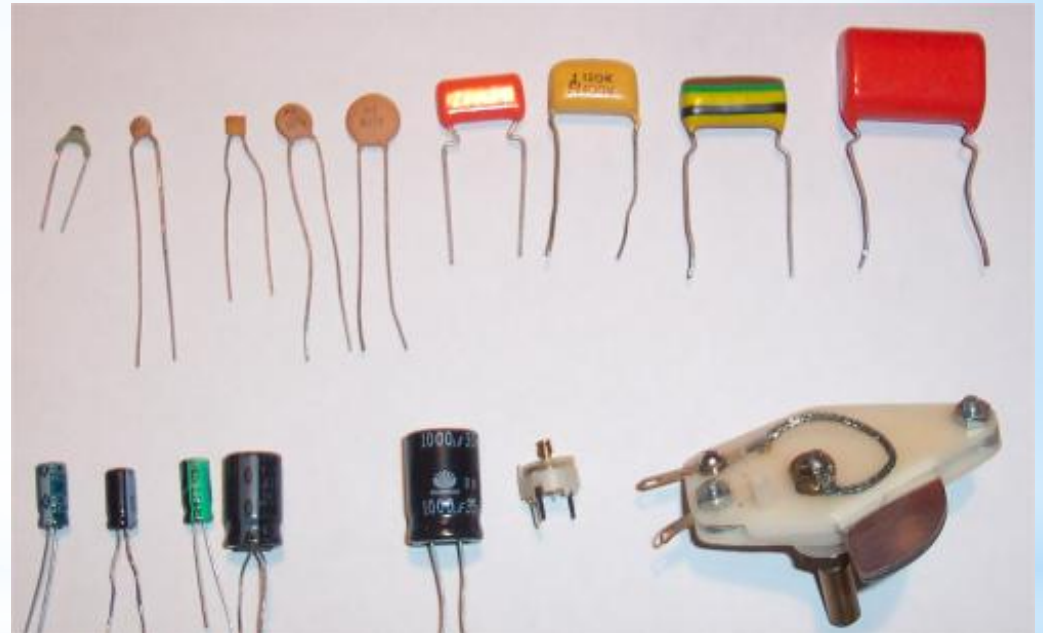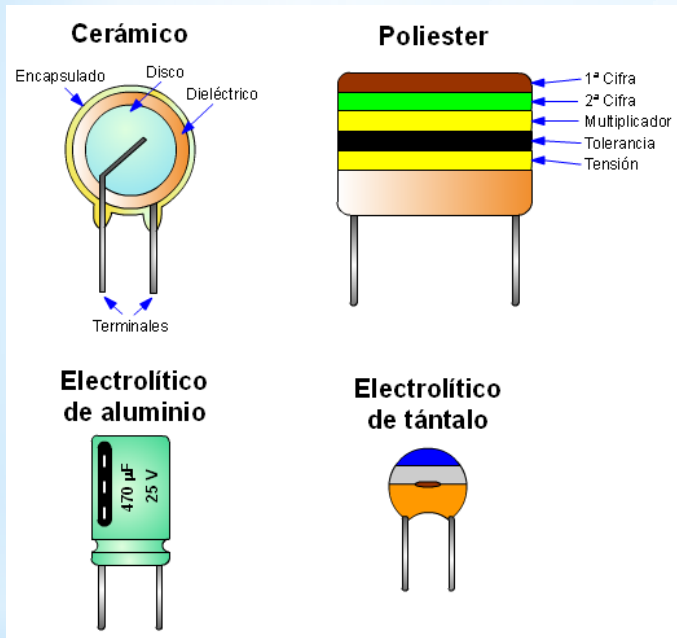


Condensador

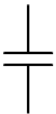


Condensador electrolítico

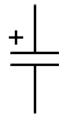


Condensador variable

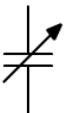



Condensador ajustable

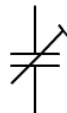


Carga y descarga del condensador

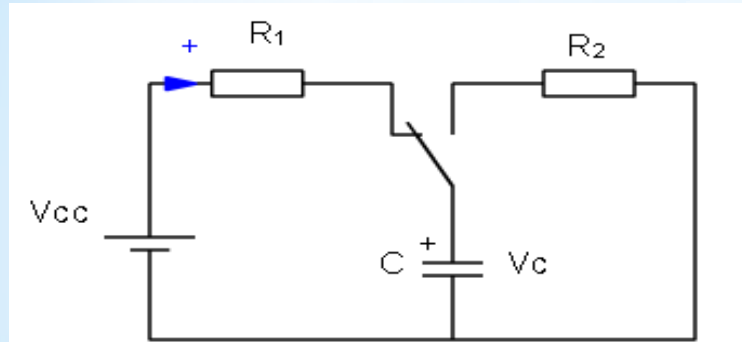

Carga del condensador

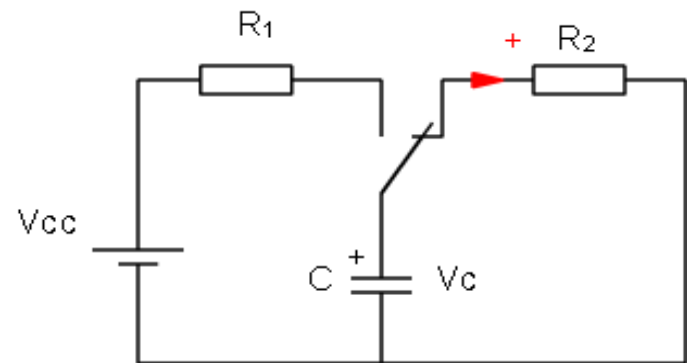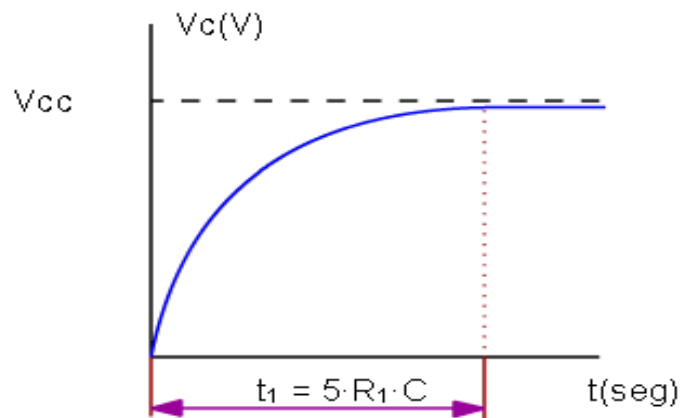


Descarga del condensador

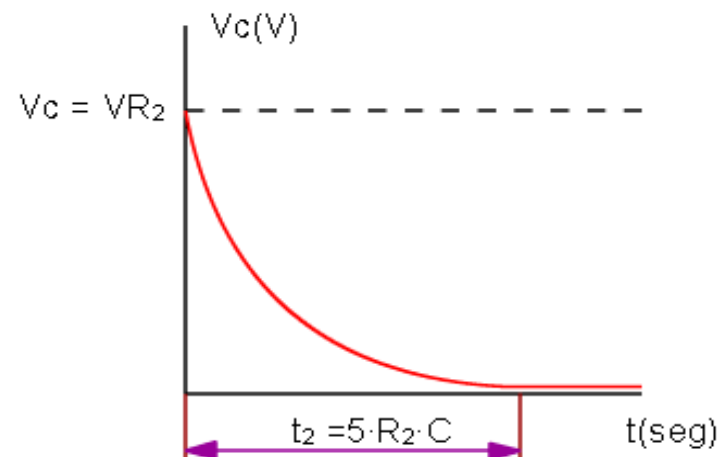


* Material semiconductor

Leyenda


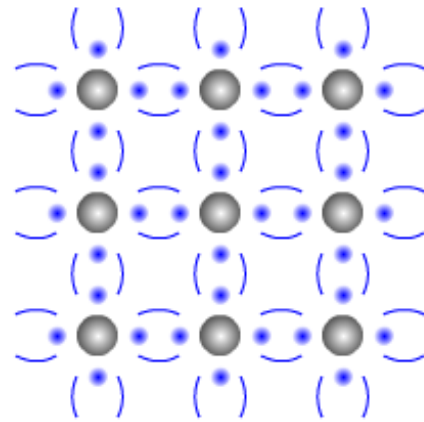
-  Átomo semiconductor Si, Ge
-  Electrón de valencia
-  Enlace covalente
-  Átomo impureza (Sb)
-  Electrón libre
-  Átomo impureza (In)
-  Falta de un electrón hueco




Material neutro

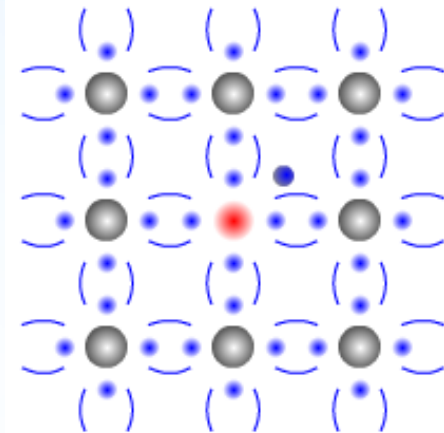




Material N

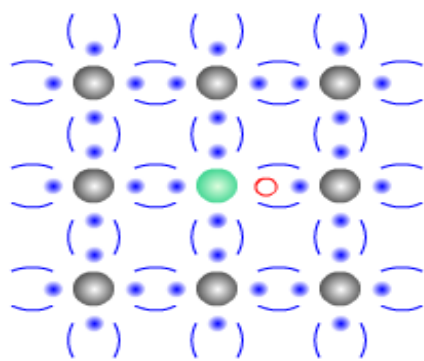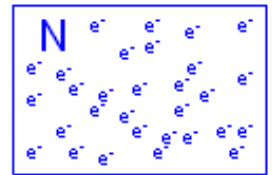





Material P

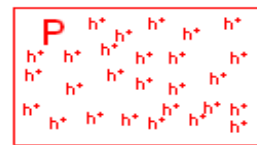

* Diodo, tipos

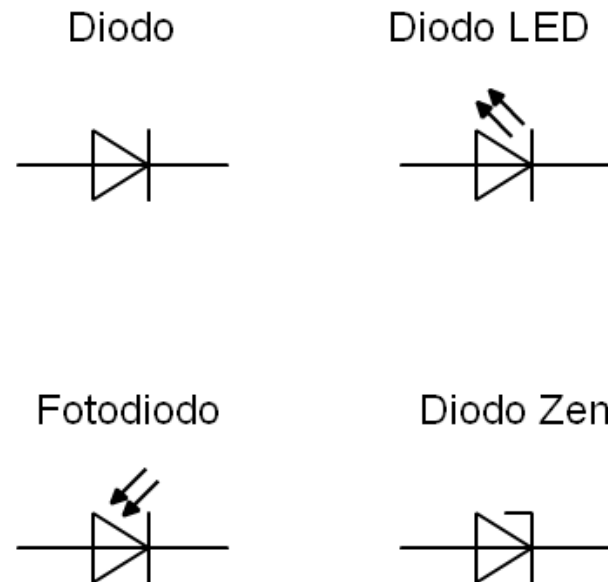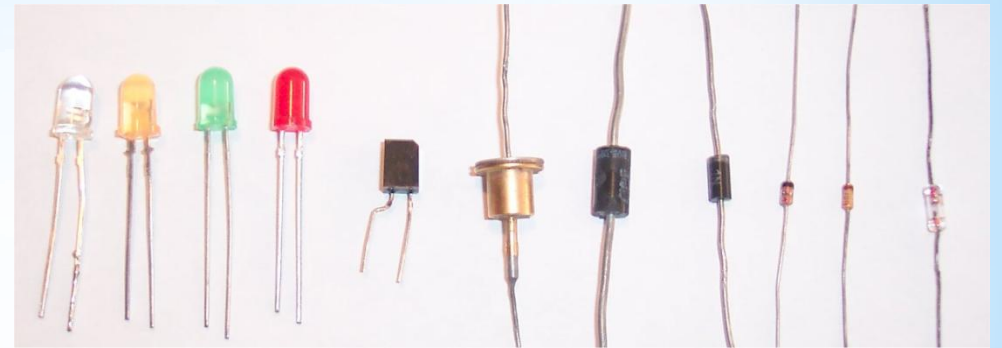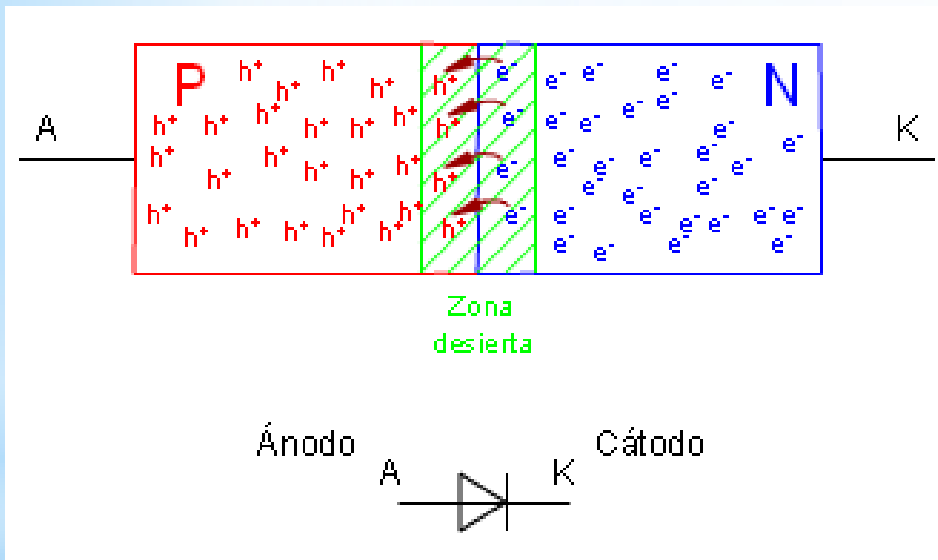


* Polarización del diodo

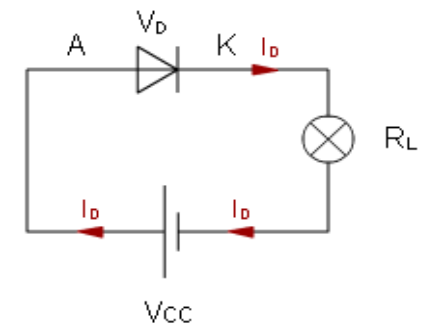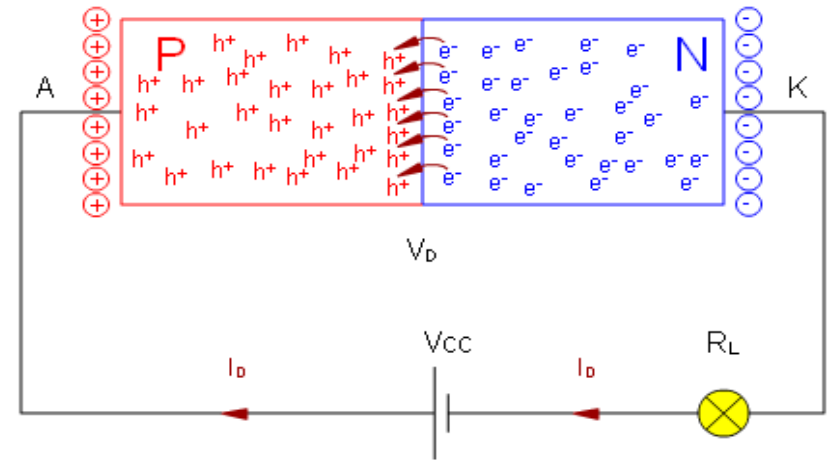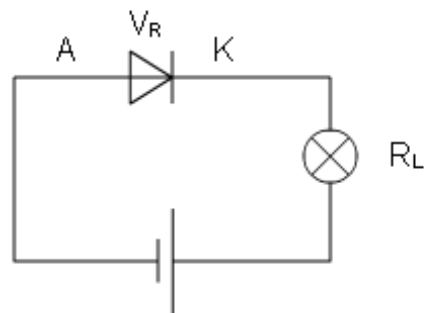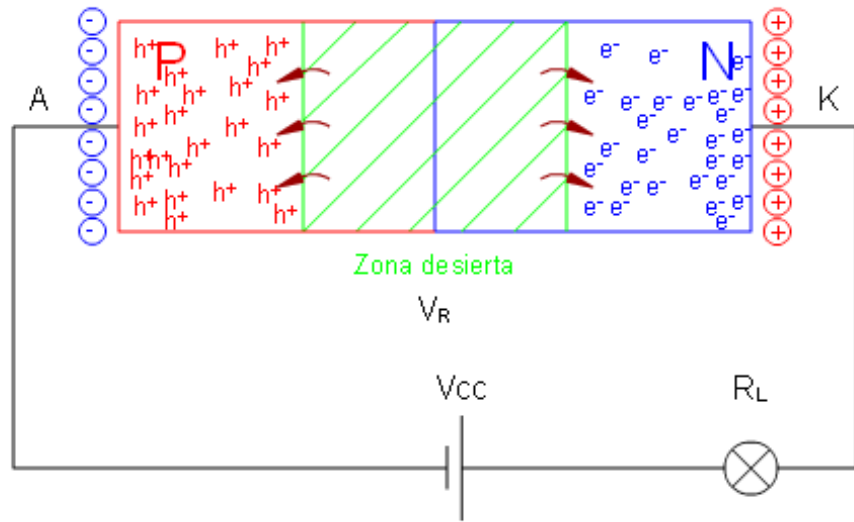


Polarización inversa
Mg. Efraín H. Guevara

Polarización directa

*Fuente de alimentación

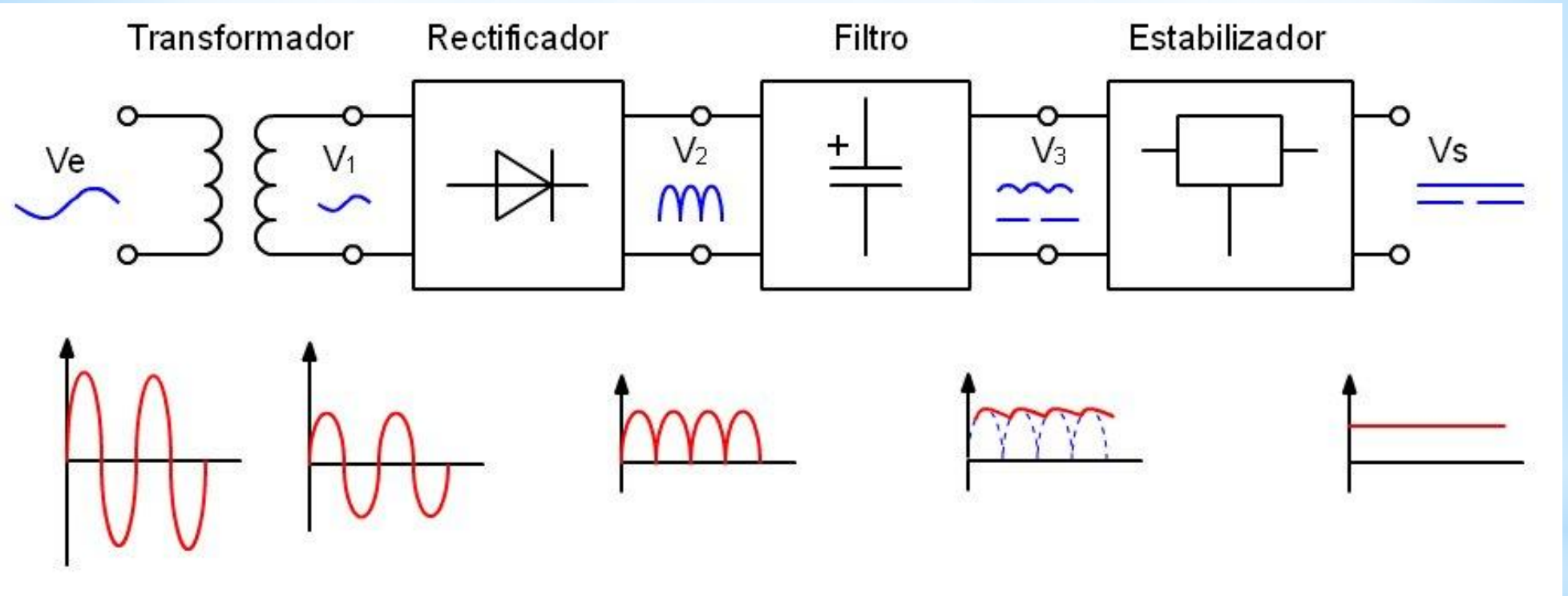

* Transformador

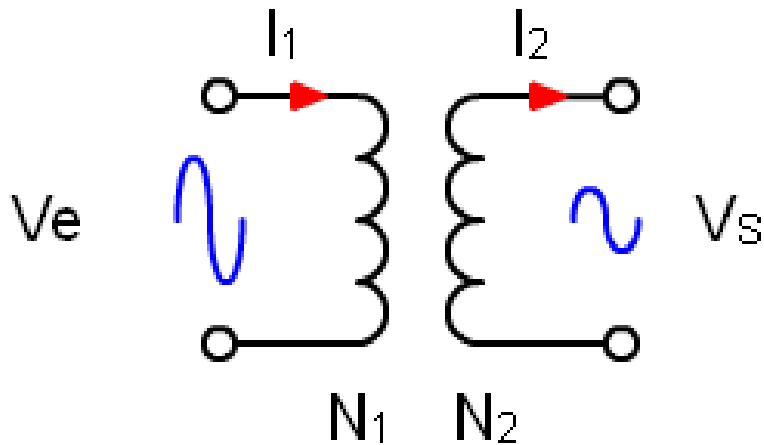

$P_1 = P_2$ (potencia del devanado 1 = potencia del 2)

o lo que es lo mismo:

$$V_e \cdot I_1 = V_s \cdot I_2 \Rightarrow V_e / V_s = I_2 / I_1$$

También se cumple:

$$N_1 / N_2 = V_e / V_s = m \text{ (relación de transformación)}$$


Donde:

N_1 = número de espiras del devanado 1


N_2 = número de espiras del devanado 2

* Rectificador

De media onda



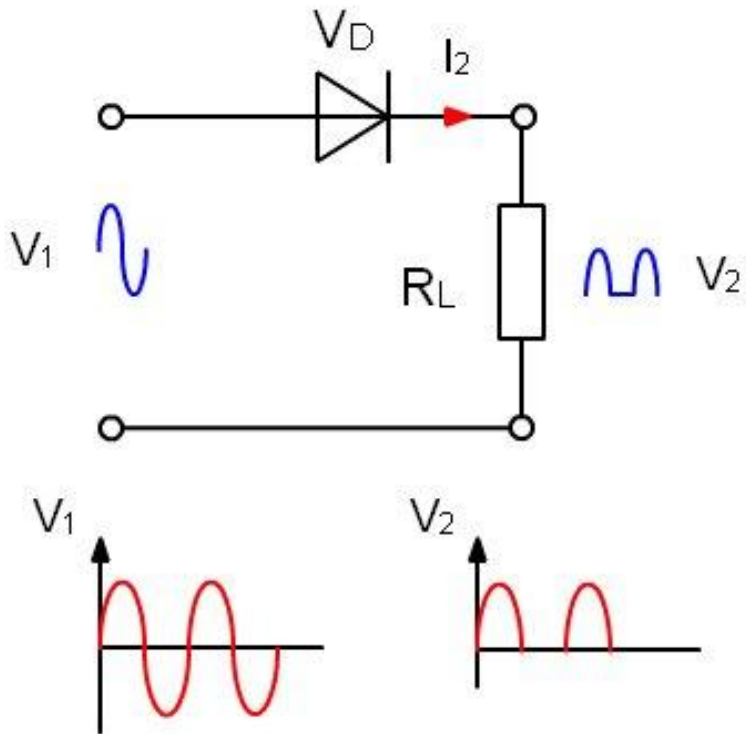


De onda completa


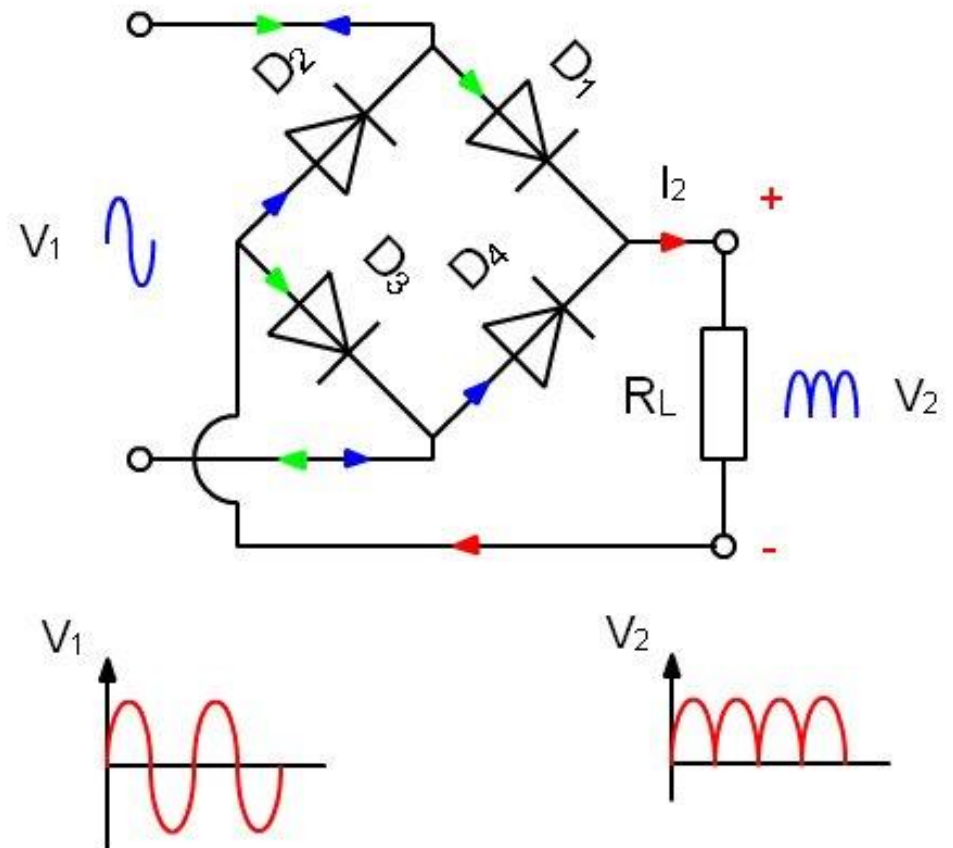


* Filtro y estabilizador


Filtro

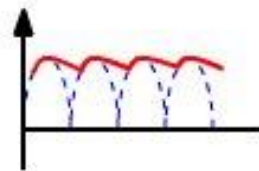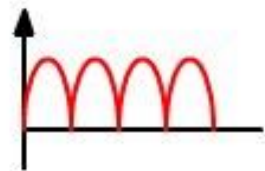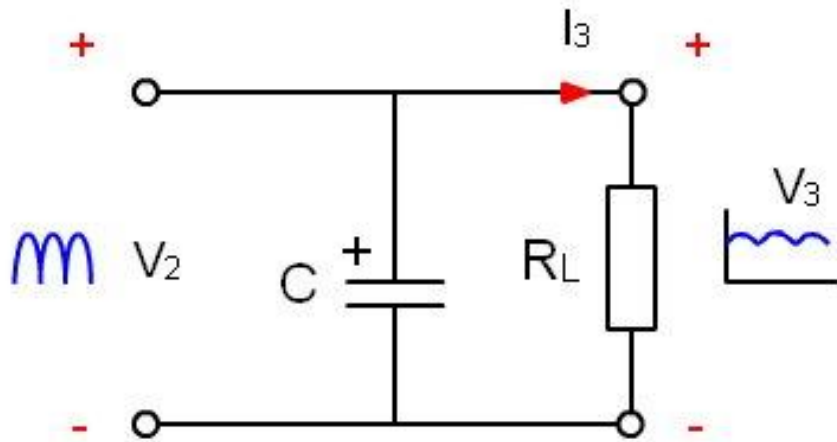

Estabilizador



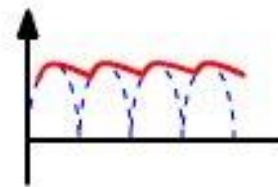
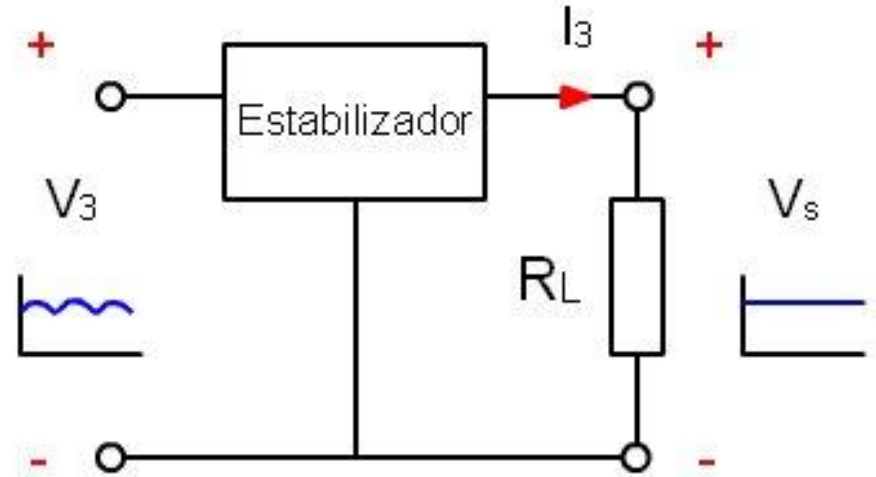


* Fuente de alimentación real

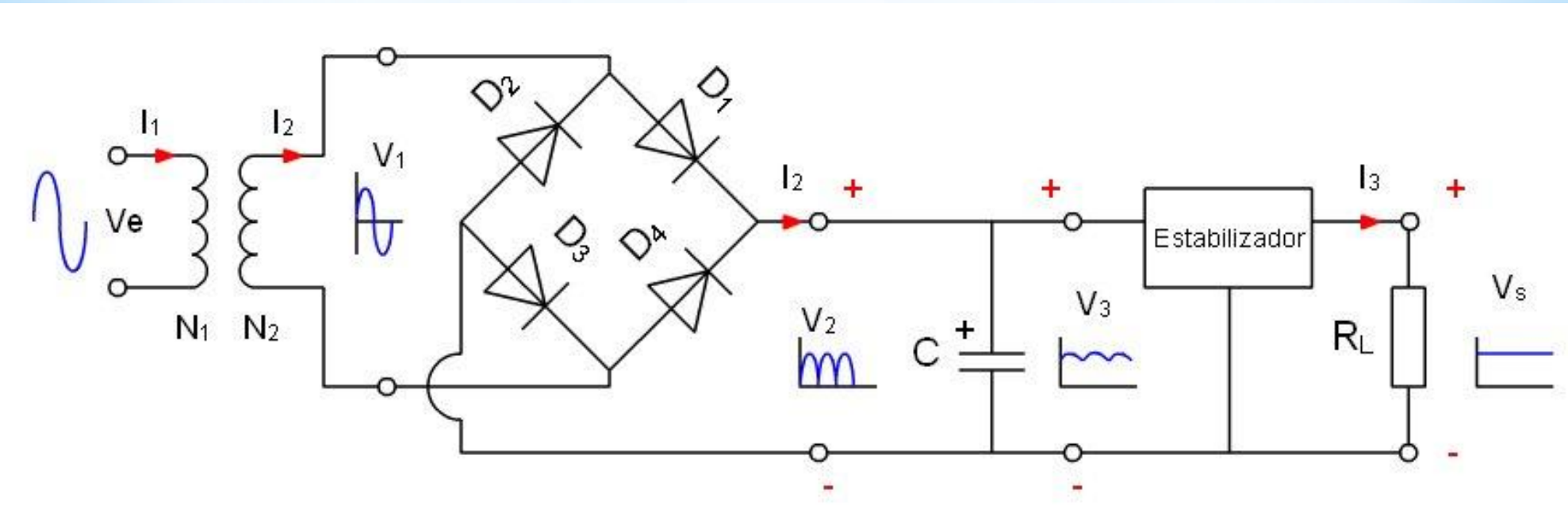


* Transistor, polarización, circuitos equivalentes


Equivalente de diodos

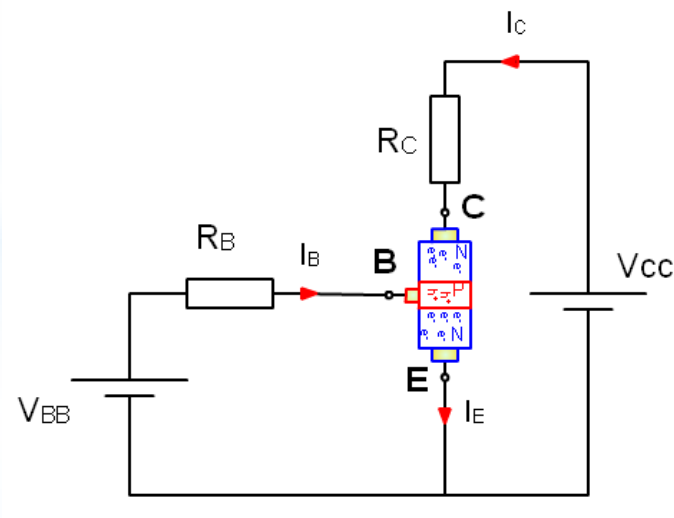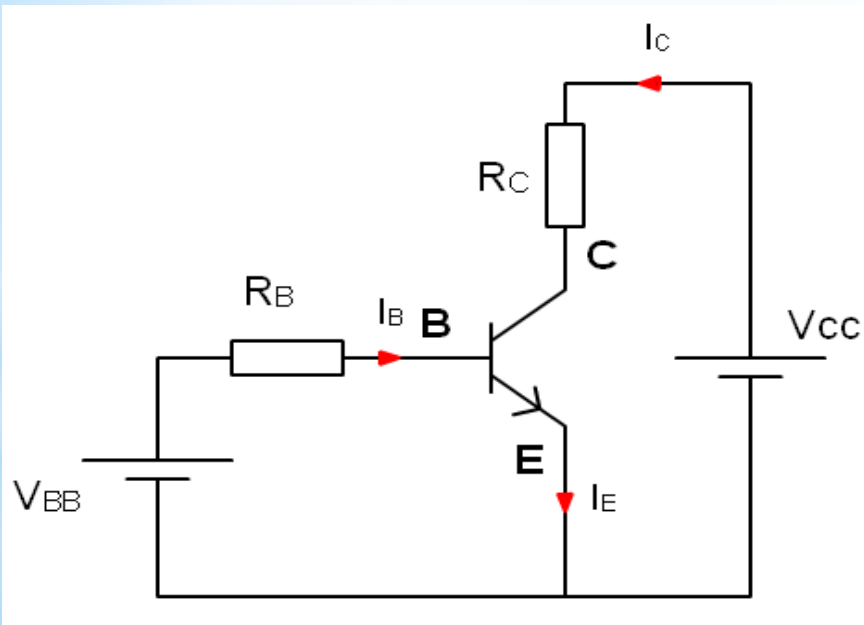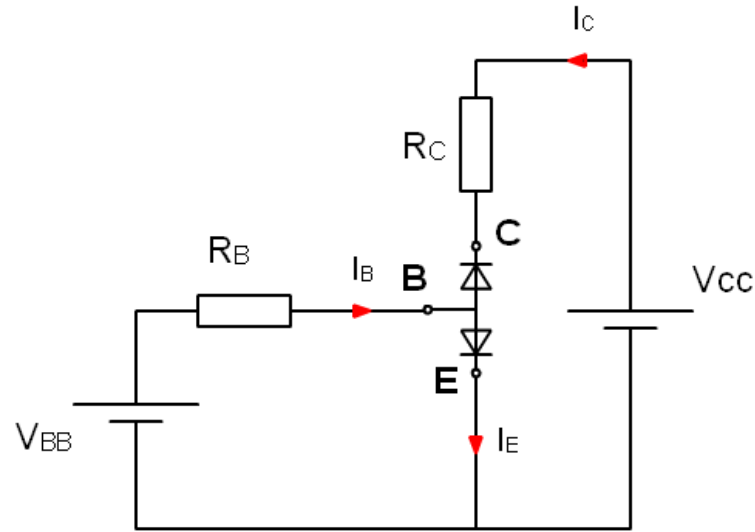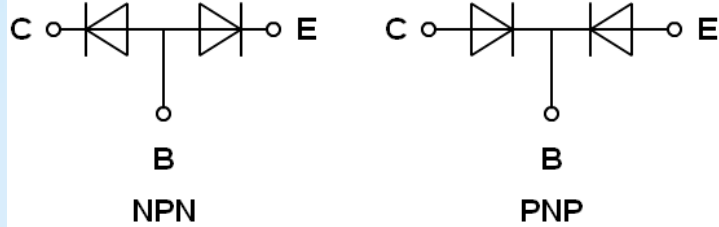

* Transistor polarización

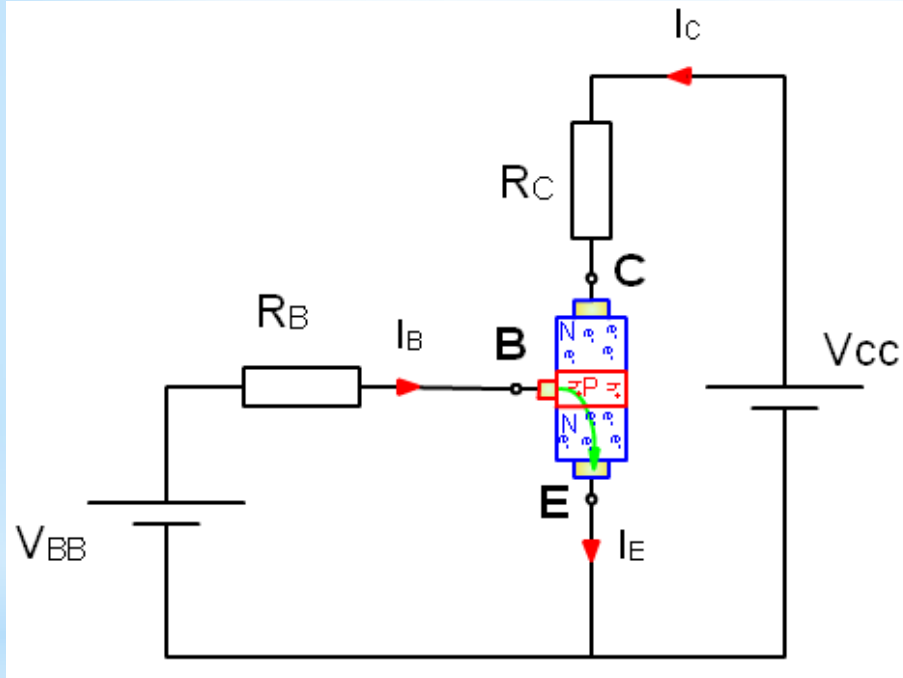


Corriente base-emisor

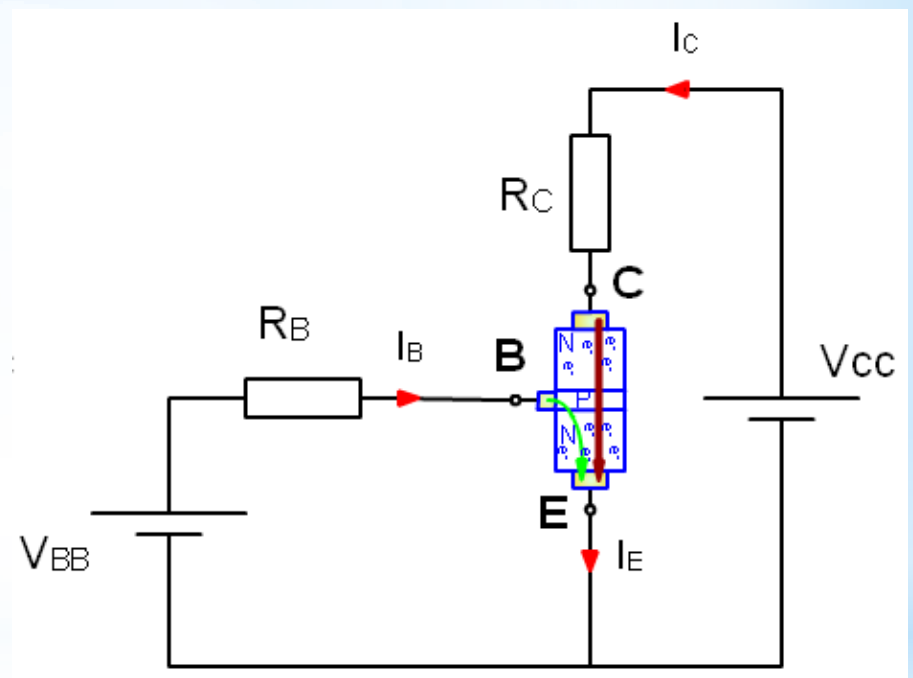


corriente colector-emisor


* Transistor, corte, activa y saturación

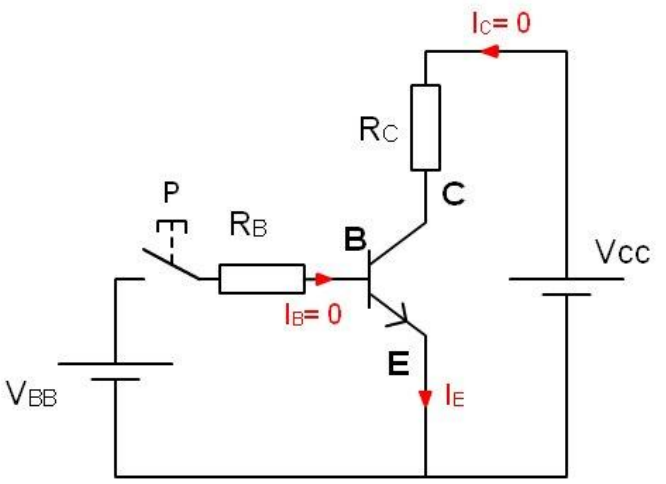

Transistor en corte

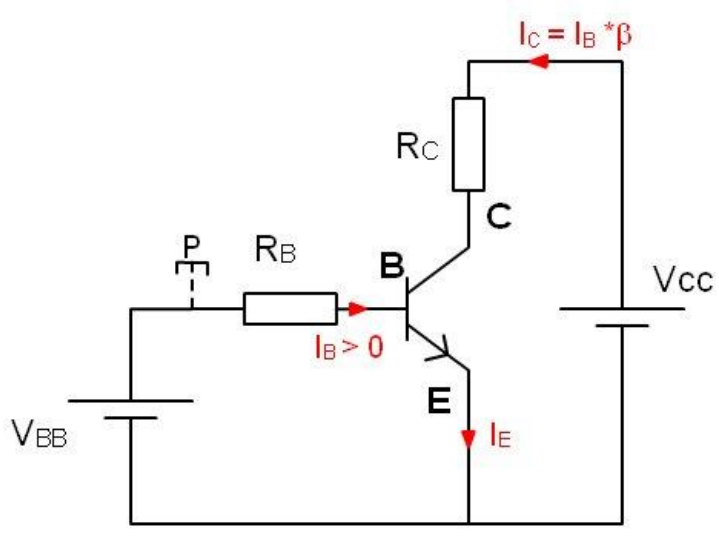


Transistor en activa

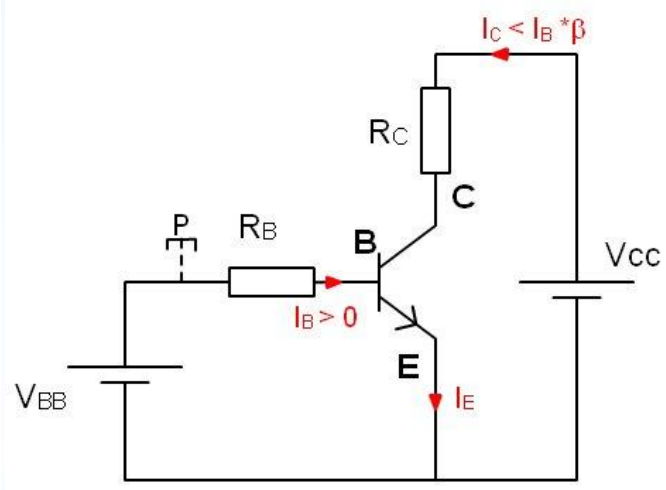


Transistor en saturación

* Polarización con una fuente

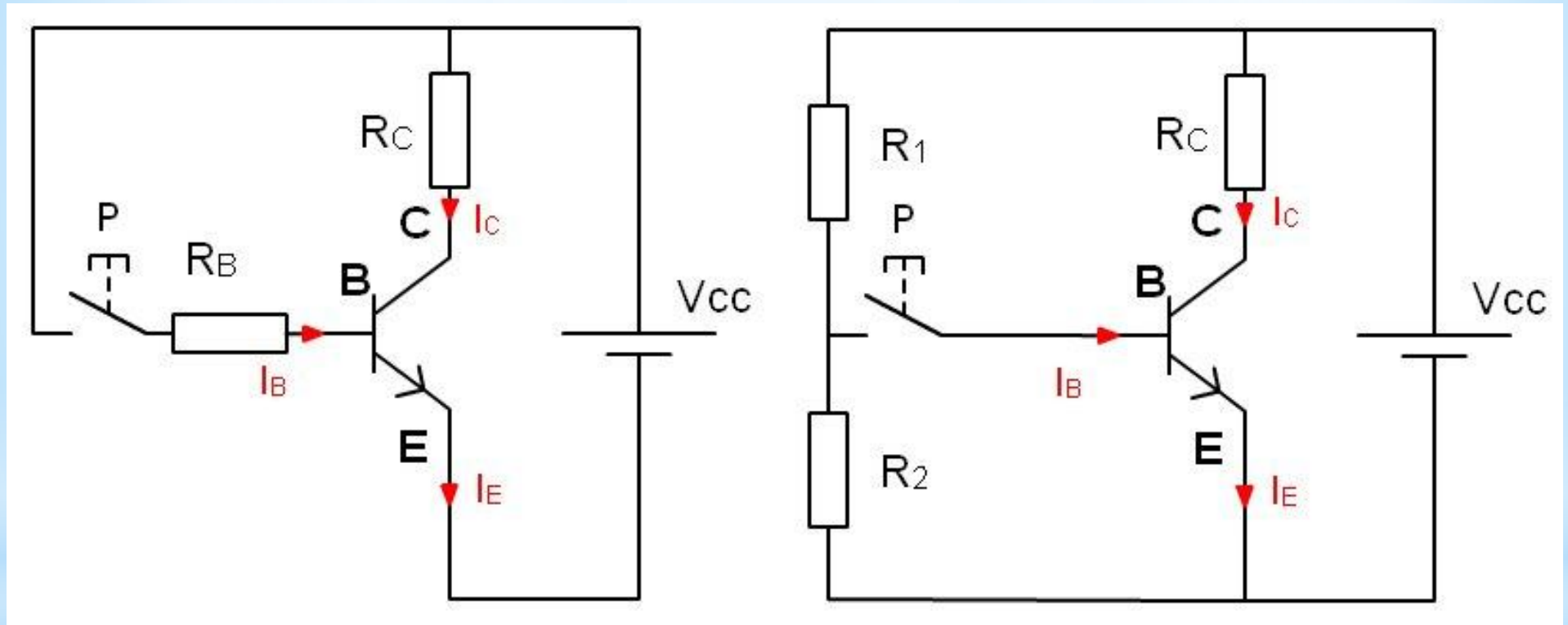


* Montajes

Amplificador de sonido


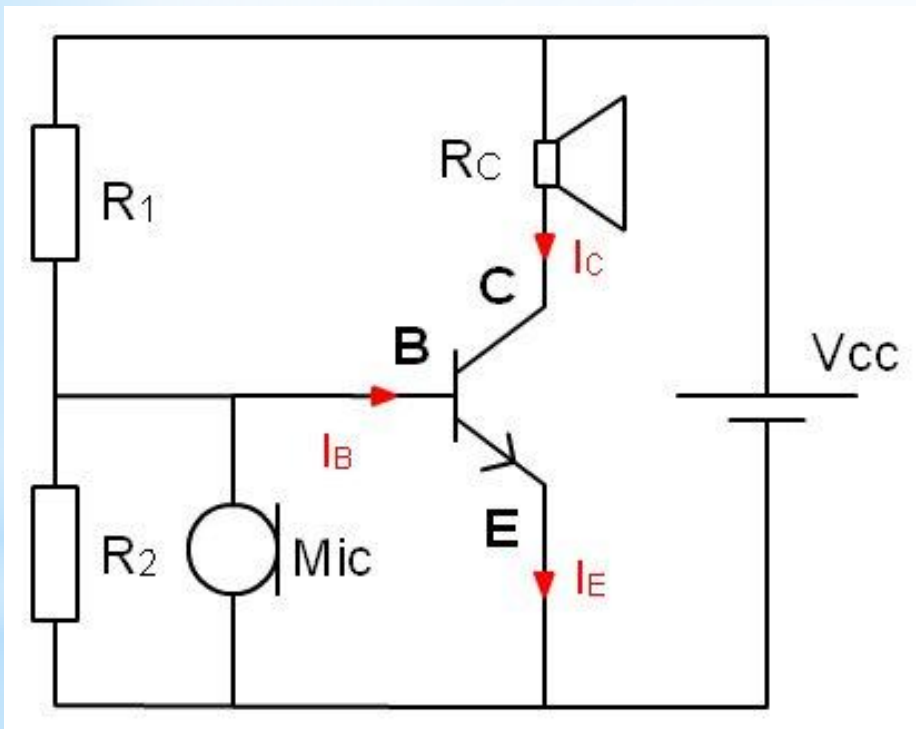


Control de velocidad de un motor

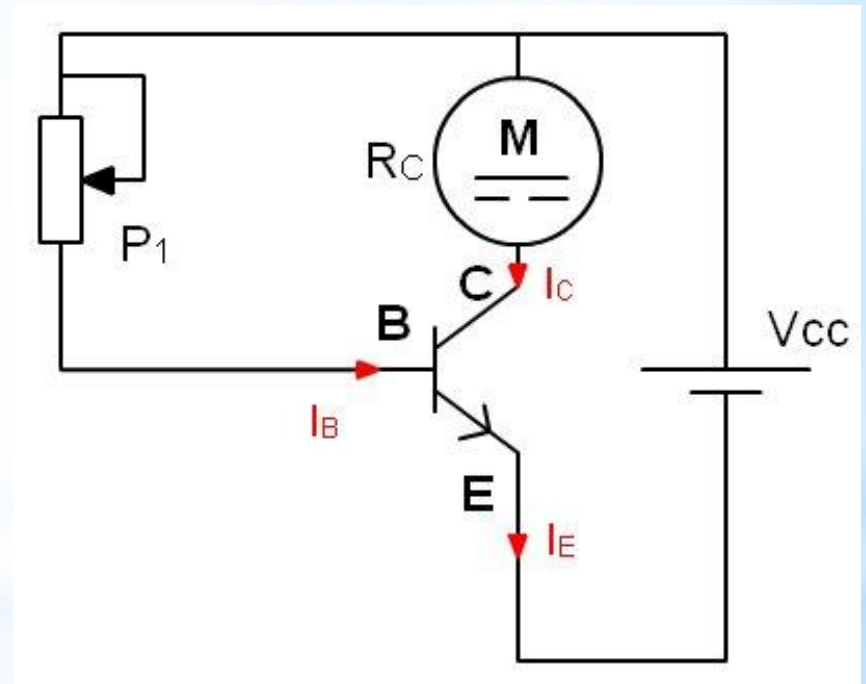


* Montajes

Control de temperatura con NTC

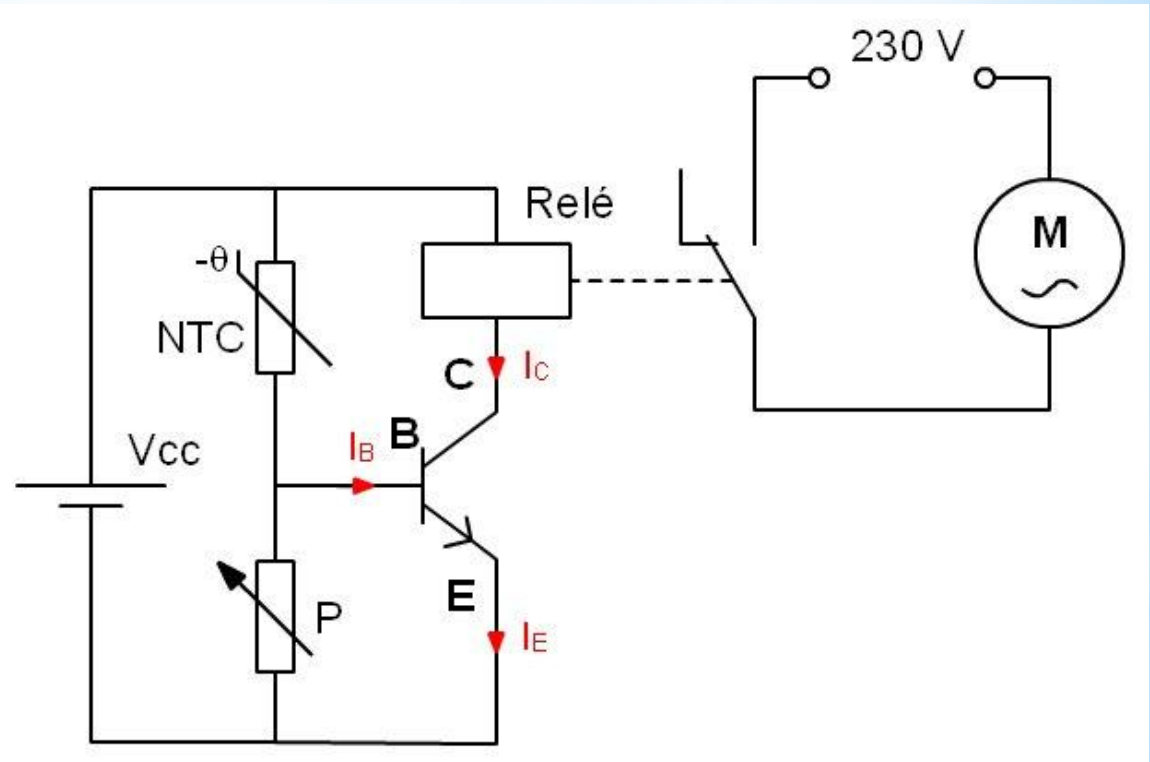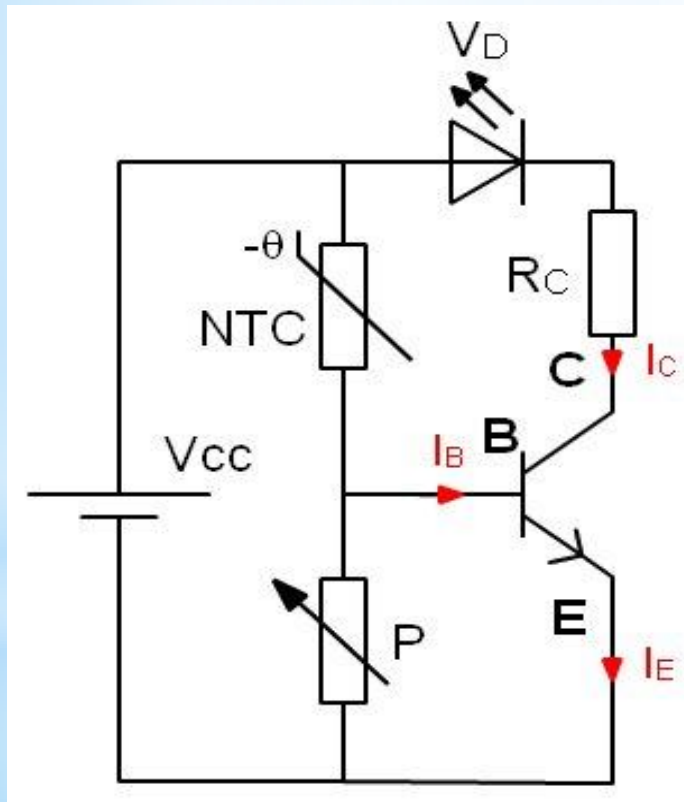

* Montajes

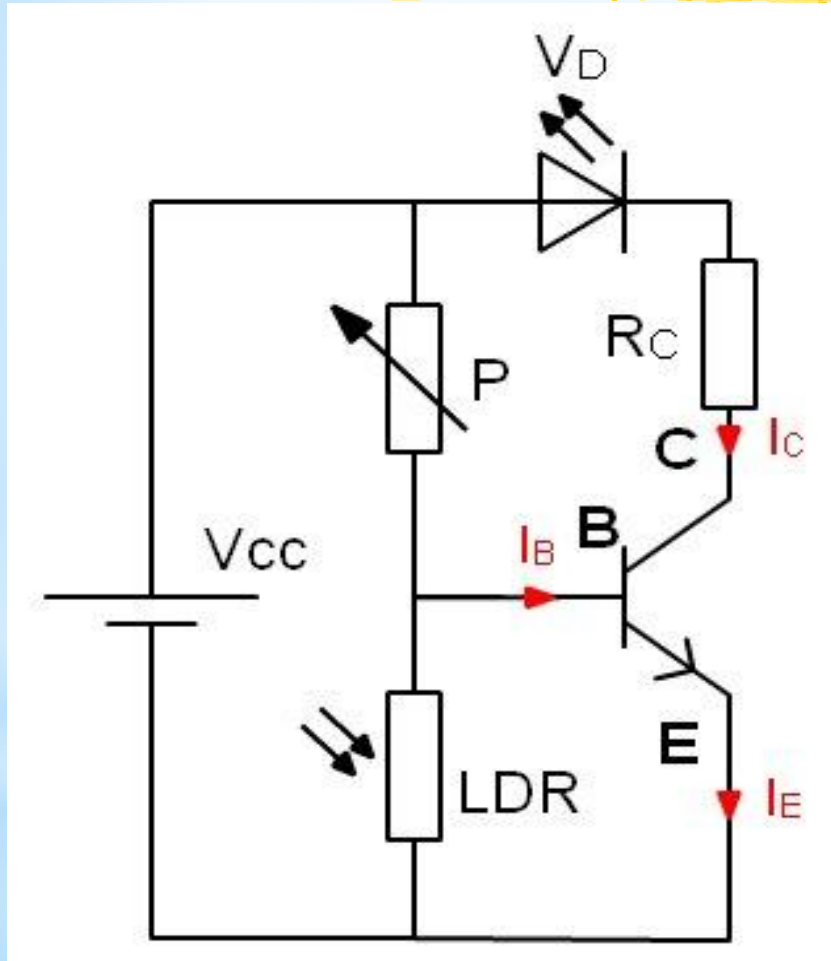

Control de intensidad luminosa con LDR